

Verilog流水线CPU设计文档

一、CPU设计方案综述

(一) 总体设计概述

使用Verilog开发一个简单的流水线CPU，总体概述如下：

1. 此CPU为32位CPU
2. 此CPU为流水线设计
3. 此CPU支持的指令集为：
mips-c指令集所有指令
4. add, sub不支持溢出

(二) 关键模块定义

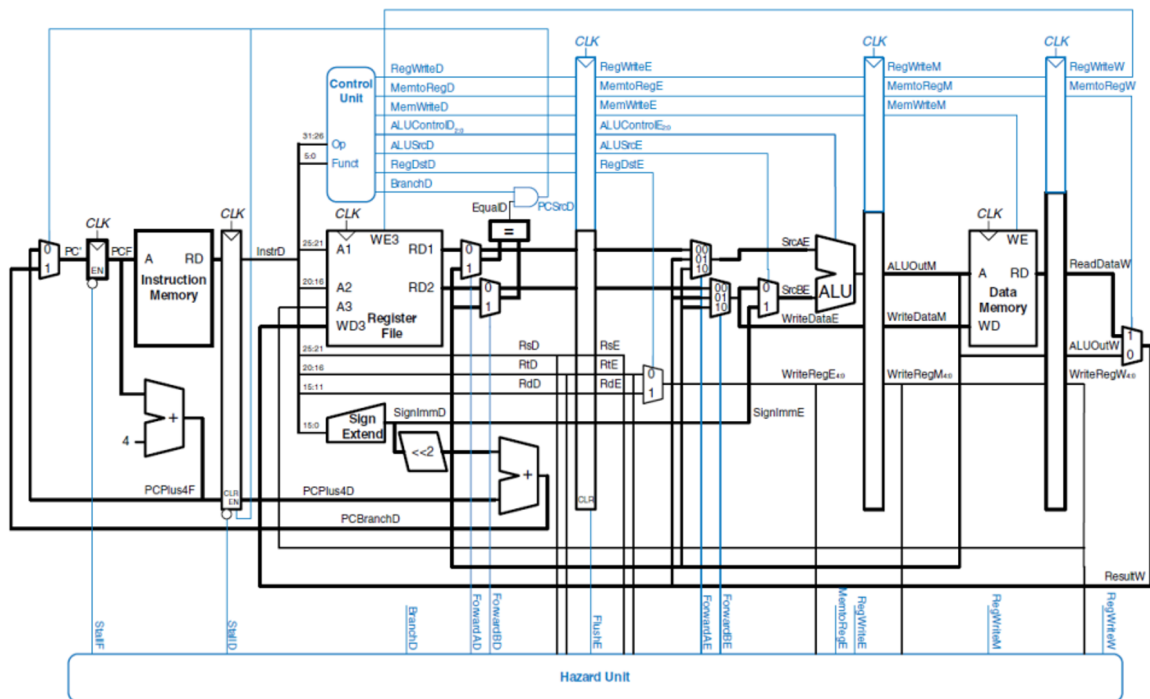


Figure 7.58 Pipelined processor with full hazard handling

主代码mips

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 `include "macro.v"
3 module mips(input clk,
4             input reset,
5             input interrupt,
6             input [31:0] i_inst_rdata,//IM_RD
7             input [31:0] m_data_rdata,//DM_RD
8
9             output [31:0] macroscopic_pc,//PC
10            output [31:0] i_inst_addr,//IM_Address
11            output [31:0] m_data_addr,//DM_Address
```

```

12         output [31:0] m_data_wdata, //DM_WD
13         output [3:0] m_data_byteen, //DM_en
14         output [31:0] m_int_addr, //Int_Address
15         output [3:0] m_int_byteen, //Int_en
16         output [31:0] m_inst_addr, //M_PC
17         output w_grf_we, //Grf_en
18         output [4:0] w_grf_addr, //Grf_Address
19         output [31:0] w_grf_wdata, //Grf_WD
20         output [31:0] w_inst_addr //W_PC
21     );
22
23     //////////////////////////////////////
24     //cpu
25     wire inter_T0, inter_T1;
26     //Bridge
27     wire [31:0] WD_out, RD_out;
28     wire [31:0] Address_out;
29     wire [3:0] DM_en;
30     wire T0_WE, T1_WE;
31     //TC
32     wire [31:2] TC_Addr;
33     wire [31:0] T0_RD, T1_RD;
34     assign TC_Addr=Address_out[31:2];
35     //interrupt
36     //cpu
37     cpu cpu (
38         .clk(clk), //
39         .reset(reset), //
40         .interrupt(interrupt), //
41         .inter_T0(inter_T0), //
42         .inter_T1(inter_T1), //
43         .i_inst_rdata(i_inst_rdata), //
44         .Rdata(RD_out), //dm_read_data
45
46         .macroscopic_pc(macroscopic_pc), //
47         .i_inst_addr(i_inst_addr), //
48         .m_data_addr(m_data_addr), //
49         .m_data_wdata(m_data_wdata), //dm_write_data
50         .Byteen(m_data_byteen), //
51         .m_int_addr(m_int_addr), //Int_Address
52         .m_int_byteen(m_int_byteen), //Int_en
53         .m_inst_addr(m_inst_addr),
54         .w_grf_we(w_grf_we), //
55         .w_grf_addr(w_grf_addr), //
56         .w_grf_wdata(w_grf_wdata), //
57         .w_inst_addr(w_inst_addr) //
58     );
59
60     //Bridge
61     Bridge bridge (
62         .Address_in(m_int_addr),
63         .WD_in(m_data_wdata),
64         .byteen(m_data_byteen),
65         .DM_RD(m_data_rdata), //
66         .T0_RD(T0_RD),
67         .T1_RD(T1_RD),

```

```

68     .DM_WE(DM_en),
69     .T0_WE(T0_WE),
70     .T1_WE(T1_WE),
71     .Address_out(Address_out),
72     .WD_out(WD_out), //DM
73     .RD_out(RD_out)
74 );
75
76
77
78     ////T0
79     TC T0 (
80     .clk(clk),
81     .reset(reset),
82     .Addr(TC_Addr),
83     .WE(T0_WE),
84     .Din(WD_out),
85
86     .Dout(T0_RD),
87     .IRQ(inter_T0)
88 );
89
90     ////T1
91     TC T1 (
92     .clk(clk),
93     .reset(reset),
94     .Addr(TC_Addr),
95     .WE(T1_WE),
96     .Din(WD_out),
97
98     .Dout(T1_RD),
99     .IRQ(inter_T1)
100 );
101
102 endmodule

```

宏的定义

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  //alu
3  `define _ADD      12'b000000000001
4  `define _SUB      12'b000000000010
5  `define _AND      12'b000000000100
6  `define _OR       12'b000000001000
7  `define _XOR      12'b000000010000
8  `define _NOR      12'b000000100000
9  `define _SLL      12'b000001000000
10 `define _SRA      12'b000010000000
11 `define _SRL      12'b000100000000
12 `define _SLT      12'b001000000000
13 `define _SLTU     12'b010000000000
14 `define _ALUNew  12'b100000000000
15 //ifu
16 `define PC_Initial 32'h0000_3000
17 //ext

```

```

18 `define Zero_Ext 3'b001
19 `define Sign_Ext 3'b010
20 `define Lui_Ext 3'b100
21 //NPC
22 `define PC4_NPC 5'b00001
23 `define B_transfer_NPC 5'b00010
24 `define J_transfer_NPC 5'b00100
25 `define Jr_NPC 5'b01000
26 `define NEW_NPC 5'b10000
27 //Controller_for_Reg
28 `define ALUop_Initial 7'b0000001
29 `define AluSrc1_Initial 4'b0001
30 `define AluSrc2_Initial 4'b0001
31 `define WhichtoReg_Initial 8'b00000001
32 `define RegDst_Initial 4'b0001
33 `define DM_type_Initial 6'b000001
34 //DM
35 `define Word_DM 6'b000001
36 `define Half_DM 6'b000010
37 `define Byte_DM 6'b000100
38 `define Unsigned_Half_DM 6'b001000
39 `define Unsigned_Byte_DM 6'b010000
40 //B_transfer
41 `define nop_B_trans 4'b0000
42 `define beq_B_trans 4'b0001
43 `define bgez_B_trans 4'b0010
44 `define bgtz_B_trans 4'b0011
45 `define blez_B_trans 4'b0100
46 `define bltz_B_trans 4'b0101
47 `define bne_B_trans 4'b0110
48 //MD_Unit
49 `define nop_MDU 4'b0000
50 `define mult_MDU 4'b0001
51 `define multu_MDU 4'b0010
52 `define div_MDU 4'b0011
53 `define divu_MDU 4'b0100
54 `define mfhi_MDU 4'b0101
55 `define mflo_MDU 4'b0110
56 `define mthi_MDU 4'b0111
57 `define mtlo_MDU 4'b1000
58 //TC
59 `define IDLE 2'b00
60 `define LOAD 2'b01
61 `define CNT 2'b10
62 `define INT 2'b11
63 `define ctrl mem[0]
64 `define preset mem[1]
65 `define count mem[2]
66 //CP0
67 `define IM SR[15:10]
68 `define EXL SR[1]
69 `define IE SR[0]
70 `define BD Cause[31]
71 `define IP Cause[15:10]
72 `define ExcCode Cause[6:2]
73 `define SR_Address 5'd12
74 `define Cause_Address 5'd13
75 `define EPC_Address 5'd14

```

```

76 //Bridge
77 `define Data_Begin      32'h0000_0000
78 `define Data_End        32'h0000_2fff
79 `define Text_Begin      32'h0000_3000
80 `define Text_End        32'h0000_6fff
81 `define Error_Entry     32'h0000_4180
82 `define T0_Begin        32'h0000_7f00
83 `define T0_End          32'h0000_7f0b
84 `define T1_Begin        32'h0000_7f10
85 `define T1_End          32'h0000_7f1b
86 `define Echo_Begin      32'h0000_7f20
87 `define Echo_End        32'h0000_7f23
88 //Error_Stream
89 `define Error_Int        5'd0
90 `define Error_AdEL       5'd4
91 `define Error_AdES       5'd5
92 `define Error_Syscall    5'd8
93 `define Error_RI         5'd10
94 `define Error_Ov         5'd12

```

CPU模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  `include "macro.v"
3  module cpu( input clk,
4              input reset,
5              input interrupt,
6              input inter_T0,
7              input inter_T1,
8
9              input [31:0] i_inst_rdata,
10             input [31:0] Rdata,
11
12             output [31:0] macroscopic_pc,
13             output [31:0] i_inst_addr,
14             output [31:0] m_data_addr,
15             output [31:0] m_data_wdata,
16             output [3:0] Byteen,
17             output [31:0] m_int_addr, //Int_Address
18             output [3:0] m_int_byteen, //Int_en
19             output [31:0] m_inst_addr,
20             output w_grf_we,
21             output [4:0] w_grf_addr,
22             output [31:0] w_grf_wdata,
23             output [31:0] w_inst_addr
24             // output visited
25             );
26
27     ////////////////////////////////////////////
28     ////////////////////////////////////////////
29     //datapath_for_wire_and_reg
30     //datapath
31     wire stall;
32     //IFU
33     wire en_PC;
34     wire [31:0] pc_in;
35     wire [31:0] npc;

```

```

34 wire [31:0] F_Instr;
35 wire [31:0] F_PC;
36 wire [31:0] F_PC_origin;
37
38 //IF_ID
39 wire [31:0] D_Instr;
40 wire [31:0] D_PC;
41 wire F_reg_clr;
42 wire [4:0] f_ExcCode_in;
43 wire [4:0] d_ExcCode_in;
44 wire f_BD,d_BD;
45 wire f_syscall;
46 ///////////////////////////////////////////////////
47 //Grf
48 wire [4:0] d_rs;
49 wire [4:0] d_rt;
50 wire [4:0] d_A3;
51 wire [31:0] d_RD1;
52 wire [31:0] d_RD2;
53 //EXT
54 wire [2:0] d_SignExt;
55 //NPC
56 wire [31:0] ra;
57 wire [31:0] d_imm32;
58 wire [25:0] d_J_address;
59 wire [4:0] d_branch;
60 wire [31:0] D_PC8;
61 wire d_ALU_change;
62 //B_transfer
63 wire [31:0] d_b_transfer1;
64 wire [31:0] d_b_transfer2;
65 wire [3:0] d_B_change;
66 //Controller
67 wire d_wegrif_origin;
68 wire [5:0] d_opcode;
69 wire [5:0] d_func;
70 wire [4:0] d_rd;
71 wire [4:0] d_shamt;
72 wire [15:0] d_imm16;
73 wire [11:0] d_ALUop;
74 wire d_wegrif;
75 wire d_weDm;
76 wire [3:0] d_Alusrc1;
77 wire [3:0] d_Alusrc2;
78 wire [7:0] d_whichtoReg;
79 wire [3:0] d_RegDst;
80 wire [5:0] d_DM_type;
81 wire d_check_new;
82 wire d_excRI;
83 wire d_mfc0,d_mtc0,d_eret,d_syscall;
84 //ID_EX
85 wire [4:0] e_branch;
86 wire [4:0] d_ExcCode_fixed;
87 wire [4:0] e_ExcCode_in;
88 wire [1:0] d_Tnew;
89 wire [31:0] e_RD1;
90 wire [31:0] e_RD2;
91 wire [4:0] e_shamt;

```

```

92     wire [4:0] e_rs,e_rt,e_rd;
93     wire [4:0] e_A3;
94     wire [31:0] e_imm32;
95     wire [31:0] E_PC;
96     wire [31:0] E_PC8;
97     wire [1:0] e_Tnew;
98     wire e_Wegrf;
99     wire e_weDm;
100    wire [11:0] e_ALUop;
101    wire [3:0] e_Alusrc1;
102    wire [3:0] e_Alusrc2;
103    wire [7:0] e_whichtoReg;
104    wire [3:0] e_RegDst;
105    wire [5:0] e_DM_type;
106    wire e_check_new;
107    wire e_ALU_change;
108    wire e_BD;
109    wire d_mdu_en;
110    wire e_mfc0,e_mtc0,e_eret,e_syscall;
111    //////////////////////////////////////
112    //ALU
113    wire [31:0] e_A;
114    wire [31:0] e_B;
115    wire [31:0] res;
116    //MD_Unit
117    wire [3:0] d_MDop,e_MDop;
118    wire [31:0] HI,LO;
119    wire [31:0] mdu_out;
120    wire mdu_en,busy;
121    //EX_MEM
122    wire [4:0] m_branch;
123    wire [4:0] e_ExcCode_fixed;
124    wire [4:0] m_ExcCode_in;
125    wire [31:0] e_res;
126    wire [31:0] m_RD2;
127    wire [31:0] m_res;
128    wire [4:0] m_A3;
129    wire [4:0] m_rd;
130    wire [4:0] m_rt;
131    wire [31:0] M_PC;
132    wire [31:0] M_PC8;
133    wire [1:0] m_Tnew;
134    wire m_Wegrf;
135    wire m_Wegrf_origin;
136    wire m_weDm;
137    wire m_weDm_origin;
138    wire [7:0] m_whichtoReg;
139    wire [3:0] m_RegDst;
140    wire [5:0] m_DM_type;
141    wire m_check_new;
142    wire [31:0] m_imm32;
143    wire m_ALU_change;
144    wire m_mfc0,m_mtc0,m_eret,m_syscall;
145    wire m_BD;
146    //////////////////////////////////////
147    //DM
148    wire [31:0] m_Address;
149    wire [31:0] m_RD;

```

```

150     wire [1:0] low2;
151     wire [3:0] data_byteen ;
152     wire [31:0] DM_input,DM_output;
153     //CP0
154     wire CP0_WE;
155     wire [4:0] CP0_Address;
156     wire [31:0] CP0_WD;
157     wire BD_in;
158     wire [31:0] VPC;
159     wire [4:0] m_ExcCode_fixed;
160     wire [7:2] HWInt;
161     wire EXLClr;
162     wire req;
163     wire [31:0] EPC;
164     wire [31:0] CP0_D_out;
165     //MEM_WB
166     wire [1:0] w_Tnew;
167     wire [4:0] w_A3;
168     wire [31:0] w_res;
169     wire [31:0] w_RD;
170     wire [31:0] w_PC;
171     wire [31:0] w_PC8;
172     wire w_wgrf;
173     wire [7:0] w_whichtoReg;
174     wire [3:0] w_RegDst;
175     wire [31:0] w_imm32;
176     wire w_ALU_change;
177     wire [4:0] m_A3_origin;
178
179     //////////////////////////////////////
180     //////////////////////////////////////
181     //main_part
182     wire [1:0] D_Tuse_rs,D_Tuse_rt;
183     wire [2:0] d_selB_D1,d_selB_D2;
184     wire [2:0] d_selALU_A,d_selALU_B;
185     wire d_selDM;
186     wire is_nop;
187     wire [1:0] d_selJr;
188     wire [31:0] e_A_f,e_B_f;
189     wire [31:0] M_WD_f;//DM
190     wire [31:0] ED,MD,WD;
191     //HazardUnit
192     assign is_nop=(D_Instr==0);
193     HazardUnit hzu(
194         .D_A1(d_rs),
195         .D_A2(d_rt),
196         .E_A1(e_rs),
197         .E_A2(e_rt),
198         .M_A2(m_rt),
199         .E_A3(e_A3),
200         .M_A3(m_A3),
201         .W_A3(w_A3),
202         .E_wgrf(e_wgrf),
203         .M_wgrf(m_wgrf),
204         .W_wgrf(w_wgrf),
205         .D_check_new(d_check_new),
206         .E_check_new(e_check_new),
207         .M_check_new(m_check_new),

```



```

206
207
208     .D_Tuse_rs(D_Tuse_rs),
209     .D_Tuse_rt(D_Tuse_rt),
210     .E_Tnew(e_Tnew),
211     .M_Tnew(m_Tnew),
212     .W_Tnew(w_Tnew),
213     .E_whichtoReg(e_whichtoReg),
214     .M_whichtoReg(m_whichtoReg),
215     .start(mdu_en),
216     .busy(busy),
217     .MDU_en(d_mdu_en),
218     .Is_nop(is_nop),
219
220     .D_eret(d_eret),
221     .E_mtc0(e_mtc0),
222     .M_mtc0(m_mtc0),
223
224     .SelB_D1(d_SelB_D1),
225     .SelB_D2(d_SelB_D2),
226     .SelALU_A(d_SelALU_A),
227     .SelALU_B(d_SelALU_B),
228     .SelDM(d_SelDM),
229     .stall(stall)
230 );
231
232     //////////////////////////////////////////F////////////////////////////////////
233     //////////////////////////////////////////
234     assign pc_in=(d_eret)?EPC+4:
235         (req)?`Error_Entry:
236         npc;
237     // assign en_PC=~stall||m_eret||req;
238     assign en_PC=~stall||req;
239     //IFU
240     PC pc(
241         .clk(clk),
242         .reset(reset),
243         .NPC(pc_in),
244         .en(en_PC),
245
246         .PC(F_PC_origin)
247     );
248     wire F_error_range;
249     assign F_Instr=(F_error_range)?0:i_inst_rdata;
250     //////////////////////////////////////////EXCEPTION////////////////////////////////////
251     assign f_syscall=(F_Instr[31:26] == 6'b000000)&&(F_Instr[5:0] ==
252     6'b001100);
253     assign F_error_range=((F_PC<`Text_Begin)|| (F_PC>`Text_End)||
254     (|F_PC[1:0]))&&(!d_eret);
255     assign f_ExcCode_in=(F_error_range)?`Error_AdEL:
256         (f_syscall)?`Error_Syscall:
257         5'd0;
258     assign f_BD=(d_branch!=5'd1);
259     //////////////////////////////////////////
260     //IF_ID
261     // assign F_reg_clr=d_check_new&&~d_ALU_change&&~stall;
262     assign F_reg_clr=1'b0;
263     assign F_PC=(d_eret)?EPC:F_PC_origin;

```

```

260 IF F_reg(
261     .clk(clk),
262     .reset(reset),
263     .en(en_PC),
264     .clr(F_reg_clr),
265     .req(req),
266     .F_Instr(F_Instr),
267     .F_PC(F_PC),
268     .F_ExcCode(f_ExcCode_in),
269     .F_BD(f_BD),
270
271     .D_Instr(D_Instr),
272     .D_PC(D_PC),
273     .D_ExcCode(d_ExcCode_in),
274     .D_BD(d_BD)
275 );
276
277 ////////////////////////////////////D////////////////////////////////////
278 ////////////////////////////////////
279 //Grf
280 GRF grf(
281     .A1(d_rs),
282     .A2(d_rt),
283     .A3(w_A3),
284     .WD(WD),
285     .clk(clk),
286     .reset(reset),
287     .WE(w_wegrf),
288     .WPC(W_PC),
289
290     .RD1(d_RD1),
291     .RD2(d_RD2)
292 );
293 //EXT
294 EXT ext(
295     .imm16(d_imm16),
296     .sign(d_SignExt),
297
298     .imm32(d_imm32)
299 );
300 //NPC
301 assign ra = d_b_transfer1;
302 //
303 NPC npc(
304     .F_PC(F_PC),
305     .D_PC(D_PC),
306     .offset(d_imm32),
307     .imm26(d_J_address),
308     .ra(ra),
309     .rt(d_b_transfer2),
310     .branch(d_branch),
311     .ALU_change(d_ALU_change),
312
313     .npc(npc),
314     .PC8(D_PC8)
315 );
316 //B_transfer
317 assign d_b_transfer1 = (d_selB_D1 == 3'b000)?d_RD1:

```

```

316         (d_selB_D1 == 3'b001)?WD:
317         (d_selB_D1 == 3'b010)?MD:
318         ED;
319     assign d_b_transfer2 = (d_selB_D2 == 3'b000)?d_RD2:
320         (d_selB_D2 == 3'b001)?WD:
321         (d_selB_D2 == 3'b010)?MD:
322         ED;
323     B_transfer b_trans(
324     .A(d_b_transfer1),
325     .B(d_b_transfer2),
326     .Type(d_B_change),
327
328     .ALU_change(d_ALU_change)
329     );
330     //controller
331     assign d_opcode      = D_Instr[31:26];
332     assign d_rs          = D_Instr[25:21];
333     assign d_rt          = D_Instr[20:16];
334     assign d_rd          = D_Instr[15:11];
335     assign d_shamt       = D_Instr[10:6];
336     assign d_func        = D_Instr[5:0];
337     assign d_imm16       = D_Instr[15:0];
338     assign d_J_address = D_Instr[25:0];
339     Controller controller(
340     .op(d_opcode),
341     .func(d_func),
342     .rs(d_rs),
343     .rt(d_rt),
344
345     .ALUop(d_ALUop),
346     .wgrf(d_wgrf),
347     .weDm(d_weDm),
348     .branch(d_branch),
349     .AluSrc1(d_Alusrc1),
350     .AluSrc2(d_Alusrc2),
351     .WhichToReg(d_WhichToReg),
352     .RegDst(d_RegDst),
353     .SignExt(d_SignExt),
354     .B_change(d_B_change),
355     .DM_type(d_DM_type),
356     .MDop(d_MDop),
357     .check_new(d_check_new),
358     .excRI(d_excRI),
359
360     .D_Tuse_rs(D_Tuse_rs),
361     .D_Tuse_rt(D_Tuse_rt),
362     .D_Tnew(d_Tnew),
363
364     .mfc0(d_mfc0),
365     .mtc0(d_mtc0),
366     .eret(d_eret),
367     .syscall(d_syscall)
368     );
369
370     // assign d_wgrf=d_check_new&&(d_branch!=`PC4_NPC)?(d_ALU_change?
1'b1:1'b0):d_wgrf_origin;
371     assign d_wgrf=d_wgrf_origin;
372     //submit for branch

```

```

373 ///////////////////////////////////EXCEPTION////////////////////////////////////
374 assign d_ExcCode_fixed= (d_excRI)?`Error_RI:
375                                d_ExcCode_in;
376
377 ///////////////////////////////////
378 //ID_EX
379 ID D_reg(
380     .clk(clk),
381     .reset(reset),
382     .clr(stall),
383     .req(req),
384     .D_RD1(d_b_transfer1),
385     .D_RD2(d_b_transfer2),
386     .D_instr_s(d_shamt),
387     .D_A1(d_rs),
388     .D_A2(d_rt),
389     .D_A3(d_rd),
390     .D_imm32(d_imm32),
391     .D_PC(D_PC),
392     .D_PC8(D_PC8),
393     .D_Tnew(d_Tnew),
394     .D_wgrf(d_wgrf),
395     .D_weDm(d_weDm),
396     .D_ALUop(d_ALUop),
397     .D_Alusrc1(d_Alusrc1),
398     .D_Alusrc2(d_Alusrc2),
399     .D_whichtoReg(d_whichtoReg),
400     .D_RegDst(d_RegDst),
401     .D_DM_type(d_DM_type),
402     .D_ALU_change(d_ALU_change),
403     .D_MDop(d_MDop),
404     .D_check_new(d_check_new),
405     .D_branch(d_branch),
406     .D_ExcCode(d_ExcCode_fixed),
407     .D_BD(d_BD),
408     .D_mfc0(d_mfc0),
409     .D_mtc0(d_mtc0),
410     .D_eret(d_eret),
411     .D_syscall(d_syscall),
412
413     .E_RD1(e_RD1),
414     .E_RD2(e_RD2),
415     .E_instr_s(e_shamt),
416     .E_A1(e_rs),
417     .E_A2(e_rt),
418     .E_A3(e_rd),
419     .E_imm32(e_imm32),
420     .E_PC(E_PC),
421     .E_PC8(E_PC8),
422     .E_Tnew(e_Tnew),
423     .E_wgrf(e_wgrf),
424     .E_weDm(e_weDm),
425     .E_ALUop(e_ALUop),
426     .E_Alusrc1(e_Alusrc1),
427     .E_Alusrc2(e_Alusrc2),
428     .E_whichtoReg(e_whichtoReg),
429     .E_RegDst(e_RegDst),

```

```

429     .E_DM_type(e_DM_type),
430     .E_ALU_change(e_ALU_change),
431     .E_MDop(e_MDop),
432     .E_check_new(e_check_new),
433     .E_branch(e_branch),
434     .E_ExcCode(e_ExcCode_in),
435     .E_BD(e_BD),
436     .E_mfc0(e_mfc0),
437     .E_mtc0(e_mtc0),
438     .E_eret(e_eret),
439     .E_syscall(e_syscall)
440 );
441 assign d_mdu_en=(d_MDop!=`nop_MDU);
442
443 //////////////////////////////////////////E////////////////////////////////////////
444 //////////////////////////////////////////
445 assign e_A3 = (e_RegDst == 4'b0001)?e_rd:
446               (e_RegDst == 4'b0010)?e_rt:
447               5'b11111;
448 //ALU
449 assign e_A = (e_AluSrc1 == 4'b0001)?e_A_f://
450               e_B_f;
451
452 assign e_A_f = (d_SelALU_A == 3'b010)?MD:
453               (d_SelALU_A == 3'b001)?WD:
454               e_RD1;//rs
455
456 assign e_B_f = (d_SelALU_B == 3'b010)?MD:
457               (d_SelALU_B == 3'b001)?WD:
458               e_RD2;//rt
459
460 assign e_B = (e_AluSrc2 == 4'b0001)?e_B_f:
461               (e_AluSrc2 == 4'b0010)?e_imm32://
462               (e_AluSrc2 == 4'b0100)?({27{1'b0}},e_shamt}):
463               e_A_f;
464 //////////////////////////////////////////EXCEPTION////////////////////////////////////////
465 wire Error_Ov_Alu;
466 assign Error_Ov_Alu=overflow&&(e_DM_type==6'd0);
467 wire Error_Ov_DM;
468 assign Error_Ov_DM=overflow&&(e_DM_type!=6'd0);
469 assign e_ExcCode_fixed= (Error_Ov_DM)?((e_weDm)?
`Error_AdES:`Error_AdEL):
470               (Error_Ov_Alu)?`Error_Ov:
471               e_ExcCode_in;
472 //////////////////////////////////////////
473 ALU alu(
474     .A(e_A),
475     .B(e_B),
476     .ALUop(e_ALUop),
477
478     .res(res),
479     .overflow(overflow)
480 );
481 //MD_Unit
482 assign mdu_en=(e_MDop==`mult_MDU)|| (e_MDop==`multu_MDU)||
483               (e_MDop==`div_MDU)|| (e_MDop==`divu_MDU);
484 MD_Unit mdu (
485     .clk(clk),

```

```

484 .reset(reset),
485 .en(mdu_en),
486 .req(req),
487 .MDop(e_MDop),
488 .A(e_A),
489 .B(e_B),
490
491 .HI(HI),
492 .LO(LO),
493 .out(mdu_out),
494 .busy(busy)
495 );
496 assign e_res=(e_MDop==`mfhi_MDU | e_MDop==`mflo_MDU)?mdu_out:
497                                     res;
498 //EX_MEM
499 assign ED = (e_whichtoReg == 8'b0000_0001)?e_res:
500             // (e_whichtoReg == 8'b0000_0010)?e_RD:
501             (e_whichtoReg == 8'b0000_0100)?e_imm32:
502             (e_whichtoReg == 8'b0000_1000)?E_PC8:
503             e_ALU_change;//
504 EX E_reg(
505 .clk(clk),
506 .reset(reset),
507 .req(req),
508 .E_A2(e_rt),
509 .E_rd(e_rd),
510 .E_A3(e_A3),
511 .E_RD2(e_B_f),
512 .E_ALUout(e_res),
513 .E_PC(E_PC),
514 .E_PC8(E_PC8),
515 .E_Tnew(e_Tnew),
516 .E_wgrf(e_wgrf),
517 .E_weDm(e_weDm),
518 .E_whichtoReg(e_whichtoReg),
519 .E_RegDst(e_RegDst),
520 .E_DM_type(e_DM_type),
521 .E_imm32(e_imm32),
522 .E_ALU_change(e_ALU_change),
523 .E_check_new(e_check_new),
524 .E_branch(e_branch),
525 .E_ExcCode(e_ExcCode_fixed),
526 .E_BD(e_BD),
527 .E_mfc0(e_mfc0),
528 .E_mtc0(e_mtc0),
529 .E_eret(e_eret),
530 .E_syscall(e_syscall),
531
532 .M_A2(m_rt),
533 .M_A3(m_A3_origin),
534 .M_rd(m_rd),
535 .M_RD2(m_RD2),
536 .M_ALUout(m_res),
537 .M_PC(M_PC),
538 .M_PC8(M_PC8),
539 .M_Tnew(m_Tnew),
540 .M_wgrf(m_wgrf_origin),
541 .M_weDm(m_weDm_origin),

```

```

542     .M_whichtoReg(m_whichtoReg),
543     .M_RegDst(m_RegDst),
544     .M_DM_type(m_DM_type),
545     .M_imm32(m_imm32),
546     .M_ALU_change(m_ALU_change),
547     .M_check_new(m_check_new),
548     .M_branch(m_branch),
549     .M_ExcCode(m_ExcCode_in),
550     .M_BD(m_BD),
551     .M_mfc0(m_mfc0),
552     .M_mtc0(m_mtc0),
553     .M_eret(m_eret),
554     .M_syscall(m_syscall)
555 );
556
557 //DM
558 assign m_Address = m_res;
559 assign M_WD_f      = (d_selDM)?WD:
560                      m_RD2;
561 assign m_weDm=(req)?0:m_weDm_origin;
562
563 //EXCEPTION
564 wire is_DM;
565 assign is_DM=(m_DM_type==`word_DM) || (m_DM_type==`Half_DM) ||
(m_DM_type==`Unsigned_Half_DM) || (m_DM_type==`Byte_DM) ||
(m_DM_type==`Unsigned_Byte_DM);
566 wire Is_Align;
567 assign Is_Align=((m_DM_type==`word_DM)&&(!low2)) ||
((m_DM_type==`Half_DM | m_DM_type==`Unsigned_Half_DM)&&
(low2[0]));
568 wire Is_ErrorRange;
569 assign Is_ErrorRange=!((m_Address>=`Data_Begin&&m_Address<=`Data_End) ||
(m_Address >= `T0_Begin&&m_Address <= `T0_End) ||
(m_Address >= `T1_Begin&&m_Address <= `T1_End) ||
(m_Address >= `Echo_Begin&&m_Address <=
`Echo_End));
570
571 wire Error_Timer;
572 assign Error_Timer=(m_DM_type!=`word_DM)&&((m_Address >=
`T0_Begin&&m_Address <= `T0_End) ||
(m_Address >= `T1_Begin&&m_Address <= `T1_End));
573
574 wire Error_Save_Timer;
575 assign Error_Save_Timer=
(m_Address>=32'h0000_7f08&&m_Address<=32'h0000_7f0b) ||
(m_Address>=32'h0000_7f18&&m_Address<=32'h0000_7f1b);
576
577 assign m_ExcCode_fixed=((is_DM&&Is_Align&&!m_weDm_origin) ||
(is_DM&&Is_ErrorRange&&!m_weDm_origin) ||
(is_DM&&Error_Timer&&!m_weDm_origin))?`Error_AdEL:
((is_DM&&Is_Align&&m_weDm_origin) ||
(is_DM&&Is_ErrorRange&&m_weDm_origin) ||
(is_DM&&Error_Timer&&m_weDm_origin) ||
(is_DM&&Error_Save_Timer&&m_weDm_origin))?`Error_AdES:
m_ExcCode_in;
578
579 assign low2=m_Address[1:0];

```

```

584 wire [31:0] m_Rd_origin;
585 DM_In din(.low2(low2),
586         .WD(M_WD_f),
587         .DM_type(m_DM_type),
588
589         .data_byteen(data_byteen),
590         .DM_input(DM_input)
591     );
592 assign DM_output=Rdata;
593 DM_Out dot( .low2(low2),
594         .DM_type(m_DM_type),
595         .DM_output(DM_output),
596
597         .RD(m_Rd_origin));
598 assign MD = (m_whichtoReg == 8'b0000_0001)?m_res:
599             // (m_whichtoReg == 8'b0000_0010)?m_RD:
600             (m_whichtoReg == 8'b0000_0100)?m_imm32:
601             (m_whichtoReg == 8'b0000_1000)?M_PC8:
602             m_ALU_change;//
603 assign m_A3=m_A3_origin;//condition
604 wire condition;
605 assign condition=1'b0;
606 // assign m_A3=m_check_new?(condition?
5'd31:m_A3_origin):m_A3_origin;//condition
607 //provide for condition//////////
608
609
610 ///////////////////////////////////////////////////
611 //CP0
612 assign CP0_WE=m_mtc0;
613 assign CP0_Address=m_rd;
614 assign CP0_WD=M_WD_f;
615 assign BD_in=m_BD;
616 assign VPC=(m_branch==5'b00001)?M_PC:D_PC;
617 assign HWInt={3'd0,interrupt,inter_T1,inter_T0};
618 assign EXLC1r=m_eret;
619 CP0 cp0 (
620     .clk(clk),
621     .reset(reset),
622     .WE(CP0_WE),
623     .Address(CP0_Address),
624     .WD(CP0_WD),
625     .BD_in(BD_in),
626     .VPC(VPC),
627     .ExcCode_in(m_ExcCode_fixed),
628     .HWInt(HWInt),
629     .EXLC1r(EXLC1r),
630     .req(req),
631     .EPC(EPC),
632     .D_out(CP0_D_out)
633 );
634 assign m_RD=(m_mfc0)?CP0_D_out:m_Rd_origin;
635 assign m_wegr=(req)?0:m_wegr_origin;
636 //MEM_WE
637 MEM M_reg(
638     .clk(clk),
639     .reset(reset),
640     .M_A3(m_A3),

```



```

641     .M_ALUout(m_res),
642     .M_RD(m_RD),
643     .M_PC(M_PC),
644     .M_PC8(M_PC8),
645     .M_Wegrhf(m_Wegrhf),
646     .M_WhichtoReg(m_WhichtoReg),
647     .M_RegDst(m_RegDst),
648     .M_imm32(m_imm32),
649     .M_ALU_change(m_ALU_change),
650     .M_Tnew(m_Tnew),
651
652     .W_A3(w_A3),
653     .W_ALUout(w_res),
654     .W_RD(w_RD),
655     .W_PC(W_PC),
656     .W_PC8(W_PC8),
657     .W_Wegrhf(w_Wegrhf),
658     .W_WhichtoReg(w_WhichtoReg),
659     .W_RegDst(w_RegDst),
660     .W_imm32(w_imm32),
661     .W_ALU_change(w_ALU_change),
662     .W_Tnew(w_Tnew)
663 );
664
665     ////////////////////////////////////w////////////////////////////////////
666     ////////////////////////////////////
667     assign WD = (w_WhichtoReg == 8'b0000_0001)?w_res:
668                 (w_WhichtoReg == 8'b0000_0010)?w_RD:
669                 (w_WhichtoReg == 8'b0000_0100)?w_imm32:
670                 (w_WhichtoReg == 8'b0000_1000)?w_PC8:
671                 w_ALU_change;//
672
673     //
674     output////////////////////////////////////
675     ////
676     assign macroscopic_pc= M_PC;
677     assign i_inst_addr    = (d_eret)?EPC:F_PC;
678     assign m_data_addr    = m_Address;
679     assign m_data_wdata   = DM_input;
680     assign Byteen         = (m_weDm)?data_byteen:4'b0000;
681     assign m_int_addr     = m_Address;//Int_Address
682     assign m_int_byteen   = (m_weDm)?data_byteen:4'b0000;//Int_en
683     assign m_inst_addr    = M_PC;
684     assign w_grf_we       = w_Wegrhf;
685     assign w_grf_addr     = w_A3;
686     assign w_grf_wdata    = WD;
687     assign w_inst_addr    = W_PC;
688     // assign visited     = (m_data_addr==32'h7f20);
689
690 endmodule

```

<一>.F级流水线

1. PC

(1) 端口说明

表1-IFU端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号，将PC值置为0x0000_3000： 0：无效 1：复位
3	en	I	使能信号，决定是否阻塞
4	NPC[31:0]	I	下一周期PC的地址
6	PC[31:0]	O	当前执行的PC

(2) 功能定义

表2-IFU功能定义

序号	功能	描述
1	复位	reset有效时，PC置为0x00003000
2	更新PC的值	将PC赋值为NPC

<二>.D级流水线

1. GRF

(1) 端口说明

表3-GRF端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	clk	I	时钟信号
2	reset	I	同步复位信号，将32个寄存器中全部清零 1：清零 0：无效
3	WE	I	写使能信号 1：可向GRF中写入数据 0：不能向GRF中写入数据
4	A1[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到RD1
5	A2[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，将其中存储的数据读出到RD2
6	A3[4:0]	I	5位地址输入信号，指定32个寄存器中的一个，作为RD的写入地址
7	WD[31:0]	I	32位写入数据
8	WPC[31:0]	I	当前写入GRF的PC
9	RD1[31:0]	O	输出A1指定的寄存器的32位数据
10	RD2[31:0]	O	输出A2指定的寄存器的32位数据

(2) 功能定义

表4-GRF功能定义

序号	功能	描述
1	同步复位	reset为1时，将所有寄存器清零
2	读数据	将A1和A2地址对应的寄存器的值分别通过RD1和RD2读出
3	写数据	当WE为1且时钟上升沿来临时，将WD写入到A3对应的寄存器内部
4	内部转发	当A1和A2之一与A3相等且写入信号为1时，用WD代替RD1或RD2的输出

2. EXT

(1) 端口说明

表9-EXT端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	imm16[15:0]	I	代扩展的16位信号
2	sign[2:0]	I	无符号或符号扩展选择信号 3'b001: 无符号扩展 3'b010: 符号扩展 3'b100: 寄存到高位
3	imm32[31:0]	O	扩展后的32位的信号

(2) 功能定义

表10-EXT功能定义

序号	功能	描述
1	无符号扩展	当sign为3'b001时，将imm16无符号扩展输出
2	符号扩展	当sign为3'b010时，将imm16符号扩展输出
3	存储到高位	当sign为3'100时，将imm16存在高16位

3. Controller

(1) 端口说明

表11-Controller端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	op[5:0]	I	instr[31:26]6位控制信号
2	func[5:0]	I	instr[5:0]6位控制信号
3	rt[4:0]	I	instr[20:16]5位控制信号
4	AluOp[11:0]	O	ALU的控制信号
5	WeGrf	O	GRF写使能信号 0: 禁止写入 1: 允许写入
6	WeDm	O	DM的写入信号 0: 禁止写入 1: 允许写入
7	branch[3:0]	O	PC转移位置选择信号 4'b0001:其他情况 4'b0010:beq 4'b0100:j jal 4'b1000:jr;
8	AluSrc1[3:0]	O	参与ALU运算的第一个数 4'b0001: RD1 4'b0010: RD2
9	AluSrc2[3:0]	O	参与ALU运算的第二个数, 来自GRF还是imm 4'b0001: RD2 4'b0010: imm32 4'b0100: offset
10	WhichToReg[7:0]	O	将何种数据写入GRF? 8'b0000_0001: ALU计算结果 8'b0000_0010: DM读出信号 8'b0000_0100: upperImm 8'b0000_1000: PC+4
11	RegDst[3:0]	O	写入GRF的哪个寄存器? 4'b0001:rd 4'b0010:rt 4'b0100:31号寄存器
12	SignExt[2:0]	O	拓展方式: 3'b001:0拓展 3'b010:符号拓展 3'b100:存储到高位
13	B_change[3:0]	O	B转移的类型 4'b0001:beq 4'b0010:slt 4'b0100:blez

序号	信号名	方向	描述
14	DM_type[5:0]	O	存取指令类型: 6'b000001:lw/sw 6'b000010:lh/sh 6'b000100:lb/sb 6'b001000:lhu 6'b010000:lbu
15	MDop[3:0]	O	乘除指令选择信号: 4'b0000:无操作 4'b0001:mult 4'b0010:multu 4'b0011:div 4'b0100:divu 4'b0101:mfhi 4'b0110:mflo 4'b0111:mthi 4'b1000:mtlo
16	D_Tuse_rs[1:0]	O	指令的rs寄存器的值从第一次进入D级到被使用的周期数
17	D_Tuse_rt[1:0]	O	指令的rt寄存器的值从第一次进入D级到被使用的周期数
18	D_Tnew[1:0]	O	指令从进入D开始到产生运算结果需要的周期数

4.NPC

NPC（下一指令计算单元）

该模块根据当前pc（包括D级和F级）和其他控制信号（NPCOp，CMP输出信息），计算出下一指令所在的地址npc，传入IFU模块。

- 端口定义

信号名	方向	位宽	描述
F_pc	I	32	F级指令地址
D_pc	I	32	D级指令地址
offset	I	32	地址偏移量，用于计算B类指令所要跳转的地址
imm26	I	26	当前指令数据的前26位（0~25），用于计算jal和j指令所要跳转的地址
ra	I	32	储存在寄存器（\$ra或是jalr指令中存储“PC+4”的寄存器）中的地址数据，用于实现jr和jalr指令
ALU_change	I	1	B类指令判断结果 1：说明当前B类指令的判断结果为真 0：说明判断结果为假
branch	I	4	NPC功能选择 0x000：顺序执行 0x001：B类指令跳转 0x010：jal/j跳转 0x011：jr/jalr跳转
npc	O	32	输出下一指令地址
PC8	O	32	jr指令时存储PC+8的值

5.B_transfer(B类指令比较单元)

该单元根据输入的CMPOp信号对当前B指令的类型进行判断，进而对当前输入的数值进行相应比较，最后输出结果。

• 端口定义

信号名	方向	位宽	描述
A	I	32	输入B_transfer单元的第一个数据
B	I	32	输入B_transfer单元的第二个数据
Type	I	4	Type功能选择信号 0x0001：beq判断 0x0010：slt判断 0x0100：blez判断
ALU_change	O	1	判断结果输出 1：判断结果为真 0：判断结果为假

<三>.E级流水线

1. ALU

(1) 端口说明

表5-ALU端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	A[31:0]	I	参与运算的第一个数
2	B[31:0]	I	参与运算的第二个数
3	ALUop[11:0]	I	决定ALU做何种操作 12'b0000_0000_0001: 无符号加 12'b0000_0000_0010: 无符号减 12'b0000_0000_0100: 与 12'b0000_0000_1000: 或 12'b0000_0001_0000:异或 12'b0000_0010_0000:或非 12'b0000_0100_0000:sll 12'b0000_1000_0000:sra 12'b0001_0000_0000:srl 12'b0010_0000_0000:slt 12'b0100_0000_0000:sltu
4	res	O	A与B做运算后的结果

(2) 功能定义

表6-ALU功能定义

序号	功能	描述
1	加运算	res = A + B
2	减运算	res = A - B
3	与运算	res = A & B
4	或运算	res = A B
5	左移位运算	Res=A<<B

2.MD_Unit

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	mips.v中的clk
I	reset	1	同步复位信号	mips.v中的reset
I	en	1	MD_Unit使能信号	判断是否为乘除计算
I	MDop	4	指令选择信号	Controller
I	A	32	第一个计算数	e_A
I	B	32	第二个计算数	e_B
O	HI	32	HI寄存器输出	
O	LO	32	LO寄存器输出	
O	out	32	取出HI或LO的值	
O	busy	1	是否在进行乘除计算	

<四>.M级流水线

1. DM_In

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	low2	2	时钟信号	Address低两位
I	WD	31	处理前写入结果	32位写入数据
I	DM_type	6	决定存取指令类型	存取指令类型: 6'b000001:lw/sw 6'b000010:lh/sh 6'b000100:lb/sb 6'b001000:lhu 6'b010000:lbu
O	data_byteen	4	字节使能信号	
O	DM_input	32	处理后的写入结果	

2.DM_Out

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	low2	2	时钟信号	Address低两位
I	DM_output	32	处理前读入信号	32位读入数据
I	DM_type	6	决定存取指令类型	存取指令类型: 6'b000001:lw/sw 6'b000010:lh/sh 6'b000100:lb/sb 6'b001000:lhu 6'b010000:lbust
O	RD	32	处理后的读入结果	

3.CP0

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	cpu主时钟
I	reset	1	复位信号	cpu同步复位信号
I	WE	1	写入使能	前一级相同信号输入
I	Address	5	CP0 寄存器编号	前一级相同信号输入
I	WD	32	CP0 寄存器的写入数据	前一级相同信号输入
I	BD_in	1	分支延迟槽指令标志	前一级相同信号输入
I	VPC	32	中断/异常时的 PC	前一级相同信号输入
I	ExcCode_in	5	中断/异常的类型	前一级相同信号输入
I	HWInt	6	6 个设备中断	前一级相同信号输入
I	EXLClr	1	置 0 SR 的 EXL 位	m_eret控制信号输入
O	req	1	异常/中断请求	
O	EPC	32	处理后的读入结果	
O	D_out	32	CP0 寄存器的输出数据	

<五>.各级流水线寄存器

1.IF_ID

D_Reg (IF/ID流水寄存器)

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	mips.v中的clk
I	reset	1	同步复位信号	mips.v中的reset
I	en	1	D级寄存器使能信号	stall信号取反
I	clr	1	D级寄存器清空信号	是否清空延迟槽决定
I	req	1	D级寄存器异常/中断请求信号	CP0
I	F_instr	32	F级instr输入	IFU_instr
I	F_pc	32	F级pc输入	IFU_pc
I	F_ExcCode	5	F级ExcCode输入	前一级相同信号
I	F_BD	1	F级BD输入	前一级相同信号
O	D_instr	32	D级instr输出	
O	D_pc	32	D级pc输出	
O	D_ExcCode	5	D级ExcCode输出	
O	D_BD	1	D级BD输出	

2.ID_EX

E_Reg (ID/EX流水寄存器)

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	mips.v中的clk
I	reset	1	同步复位信号	mips.v中的reset
I	clr	1	E级寄存器清空信号	HazardUnit中stall信号
I	req	1		
I	D_RD1	32	D级GRF输出RD1	通过B_transfer_D1转发的数据
I	D_RD2	32	D级GRF输出RD2	通过B_transfer_D2转发的数据
I	D_instr_s	5	D级instr的shamt	D_instr的s域数据
I	D_A1	5	D级A1输入	D_instr的rs域数据
I	D_A2	5	D级A2输入	D_instr的rt域数据
I	D_A3	5	D级A3输入	通过MUX_A3选择出的数据
I	D_imm32	32	D级imm32输入	通过EXT模块扩展出的数据
I	D_PC	32	D级PC输入	前一级相同信号
I	D_PC8	32	D级PC8输入	前一级相同信号
I	Tnew_D	2	D级指令的Tnew输入	前一级相同信号
I	D_Wegrf	1	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_WeDm	1	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_ALUOp	7	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_Alusrc1	4	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_Alusrc2	4	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_WhichToReg	8	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_RegDst	4	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_DM_type	6	D级控制信号输入	前一级相同信号
I	D_ALU_change	1	D级ALU_change输入	前一级相同信号
I	D_MDop	4	D级MDop输入	前一级相同信号
I	D_branch	5	D级branch输入	前一级相同信号
I	D_ExcCode	5	D级ExcCode输入	前一级相同信号
I	D_BD	1	D级BD输入	前一级相同信号

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	D_mfc0	1	D级mfc0输入	前一级相同信号
I	D_mtc0	1	D级mtc0输入	前一级相同信号
I	D_eret	1	D级eret输入	前一级相同信号
I	D_syscall	1	D级syscall输入	前一级相同信号
O	E_RD1	32	E级RD1输出	
O	E_RD2	32	E级RD2输出	
O	E_instr_s	5	移位指令的位移数	
O	E_A1	5	E级A1输出	
O	E_A2	5	E级A2输出	
O	E_A3	5	E级A3输出	
O	E_imm32	32	E级imm32输出	
O	E_PC	32	E级PC输出	
O	E_PC8	32	E级PC8输出	
O	E_Tnew	2	E级指令的Tnew输出	
O	E_Wegrif	1	E级控制信号输出	
O	E_WeDm	1	E级控制信号输出	
O	E_ALUop	12	E级控制信号输出	
O	E_AluSrc1	4	E级控制信号输出	
O	E_AluSrc2	4	E级控制信号输出	
O	E_WhichtoReg	11	E级控制信号输出	
O	E_RegDst	3	E级控制信号输出	
O	E_DM_type	6	E级控制信号输出	
O	E_ALU_change	1	E级ALU_change输出	
O	E_MDop	4	E级MDop输出	
O	E_branch	5	E级branch输出	
O	E_ExcCode	5	E级ExcCode输出	
O	E_BD	1	E级BD输出	
O	E_mfc0	1	E级mfc0输出	
O	E_mtc0	1	E级mtc0输出	

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
O	E_eret	1	E级eret输出	
O	E_syscall	1	E级syscall输出	

- 运算功能

$$Tnew_E = (Tnew_D > 0) ? Tnew_D - 1 : 0$$
$$Tnew_E = (Tnew_D > 0) ? Tnew_D - 1 : 0$$

3.EX_MEM

M_Reg (EX/MEM流水寄存器)

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	mips.v中的clk
I	reset	1	同步复位信号	mips.v中的reset
I	E_A2	5	E级A2输入	ALU_out数据
I	E_A3	5	E级A3输入（转发值）	MUX_ALU选择出来的数据
I	E_RD2	32	E级RD2输入	前一级相同信号
I	E_ALUout	32	E级res输入	前一级相同信号
I	E_PC	32	E级PC输入	前一级相同信号
I	E_PC8	32	E级PC8输入	前一级相同信号
I	E_Tnew	2	E级Tnew输入	前一级相同信号
I	E_Wegrf	1	E级控制信号输入	前一级相同信号
I	E_WeDm	1	E级控制信号输入	前一级相同信号
I	E_WhichtoReg	8	E级控制信号输入	前一级相同信号
I	E_RegDst	4	E级控制信号输入	前一级相同信号
I	E_DM_type	6	E级控制信号输入	前一级相同信号
I	E_ALU_change	1	E级ALU_change输入	前一级相同信号
I	E_imm32	32	E级imm32输入	前一级相同信号
I	E_branch	5	E级branch输入	前一级相同信号
I	E_ExcCode	5	E级ExcCode输入	前一级相同信号
I	E_BD	1	E级BD输入	前一级相同信号
I	E_mfc0	1	E级mfc0输入	前一级相同信号
I	E_mtc0	1	E级mtc0输入	前一级相同信号
I	E_eret	1	E级eret输入	前一级相同信号
I	E_syscall	1	E级syscall输入	前一级相同信号
O	M_A2	5	M级A2输出	
O	M_A3	5	M级A3输出	
O	M_RD2	32	M级RD2输出	
O	M_ALUout	32	M级res输出	
O	M_PC	32	M级PC输出	
O	M_PC8	32	M级PC8输出	
O	M_Tnew	2	M级Tnew输出	

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
O	M_Wegrf	1	M级Tnew输出	
O	M_WeDm	1	M级控制信号输出	
O	M_WhichtoReg	8	M级控制信号输出	
O	M_RegDst	4	M级控制信号输出	
O	M_DM_type	6	M级控制信号输出	
O	M_ALU_change	1	M级ALU_change输出	
O	M_imm32	32	M级imm32输出	
O	M_branch	5	M级branch输出	
O	M_ExcCode	5	M级ExcCode输出	
O	M_BD	1	M级BD输出	
O	M_mfc0	1	M级mfc0输出	
O	M_mtc0	1	M级mtc0输出	
O	M_eret	1	M级eret输出	
O	M_syscall	1	M级syscall输出	

- 运算功能

$Tnew_M = (Tnew_E > 0) ? Tnew_E - 1 : 0$
 $Tnew_M = (Tnew_E > 0) ? Tnew_E - 1 : 0$

4.MEM_WB

W_Reg (MEM/WB流水寄存器)

- 接口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	mips.v中的clk
I	reset	1	同步复位信号	mips.v中的reset
I	M_A3	5	M级A3输入	前一级相同信号
I	M_RD	32	M级RD输入	前一级相同信号
I	M_PC	32	M级PC输入	前一级相同信号
I	M_PC8	32	M级PC8输入	前一级相同信号
I	M_Wegrf	1	M级控制信号输入	前一级相同信号
I	M_WhichtoReg	1	M级控制信号输入	前一级相同信号
I	M_RegDst	4	M级控制信号输入	前一级相同信号
I	M_imm32	32	M级imm32输入	前一级相同信号
I	M_ALU_change	1	M级ALU_change输入	前一级相同信号
I	M_Tnew	2	M级Tnew输入	前一级相同信号
O	W_A3	5	W级A3输出	
O	W_ALUout	32	W级res输出	
O	W_RD	32	W级RD输出	
O	W_PC	32	W级PC输出	
O	W_PC8	32	W级PC8输出	
O	W_Wegrf	1	W级控制信号输出	
O	W_WhichtoReg	8	W级控制信号输出	
O	W_RegDst	4	W级控制信号输出	
O	W_imm32	32	W级imm32输出	
O	W_ALU_change	1	W级ALU_change输出	
O	W_Tnew	2	W级Tnew输出	

<六>.暂停、转发处理及相关多路选择器

(一) .冲突综合单元 (HazardUnit)

方向	信号名	位宽	描述
I	D_A1	5	D级A1端输入
I	D_A2	5	D级A2端输入
I	E_A1	5	E级A1端输入
I	E_A2	5	E级A2端输入
I	M_A2	5	M级A2端输入
I	E_A3	5	E级A3端输入
I	M_A3	5	M级A3端输入
I	W_A3	5	W级A3端输入
I	D_Tuse_rs	2	D_Tuse_rs输入
I	D_Tuse_rt	2	D_Tuse_rt输入
I	E_Tnew	2	E级Tnew输入
I	M_Tnew	2	M级Tnew输入
I	W_Tnew	2	W级Tnew输入
I	E_Wegrf	1	E级Wegrf输入
I	M_Wegrf	1	M级Wegrf输入
I	W_Wegrf	1	W级Wegrf输入
I	E_WhichtoReg	8	E级WhichtoReg输入
I	M_WhichtoReg	8	M级WhichtoReg输入
I	start	1	乘除开始信号
I	busy	1	乘除忙碌信号
I	MDU_en	1	D级将进行乘除运算信号
I	D_eret	1	D级eret输入
I	E_mtc0	1	E级mtc0输入
I	M_mtc0	1	M级mtc0输入
O	SelB_D1	2	B_transfer的D1输入转发信号
O	SelB_D2	2	B_transfer的D2输入转发信号
O	SelALU_A	2	ALU输入A转发信号
O	SelALU_B	2	ALU输入B转发信号
O	SelDM	1	DM写入WD转发信号
O	stall	1	冲突信号

(二) .控制和冒险简述

- 对于控制冒险，本实验要求大家实现**比较过程前移至 D 级**，并采用**延迟槽**。
- 对于数据冒险，两大策略及其应用：

- 1 假设当前我需要的数据，其实已经计算出来，只是还没有进入寄存器堆，那么我们可以用****转发****(Forwarding)来解决，即不引用寄存器堆的值，而是直接从后面的流水级的供给者把计算结果发送到前面流水级的需求者来引用。如果我们需要的数据还没有算出来。则我们就只能****暂停****(stall)，让流水线停止工作，等到我们需要的数据计算完毕，再开始下面的工作。

(三) .冒险处理

冒险处理我们均通过“A_T”法实现——

转发 (forward)

当前面的指令要写寄存器但还未写入，而后面的指令需要用到没有被写入的值时，这时候会产生**数据冒险**，我们首先考虑进行转发。我们**假设所有的数据冒险均可通过转发解决**。也就是说，当某一指令前进到必须使用某一寄存器的值的流水阶段时，这个寄存器的值一定已经产生，并**存储于后续某个流水线寄存器中**。

在这一阶段，我们不管需要的值有没有由计算出，都要进行转发，即暴力转发。为实现这一机制，我们要清楚哪些模块需要转发后的数据（**需求者**）和保存着写入值的流水寄存器（**供应者**）

- **供应者及其产生的数据**

流水级	产生数据	MUX名&选择信号名	MUX输出名
E	E_imm32, E_PC8	直接流水线传递	直接流水线传递
M	M_ALUout, M_PC8	直接流水线传递	直接流水线传递
W	w_res, w_RD, w_imm32, W_PC8	w_WhichtoReg	WD

注：当M级指令为读hi和lo的指令时，M_AO中的结果是从上一周期在乘除槽中读取的hi或lo的值；如果是其他指令，M_AO是上一周期ALU的计算结果。

- **需求者及其产生的数据**

接收端口	选择数据	HMUX名&选择信号名	MUX输出名
B_transfer_D1	D_V1, M_out, E_out	SelB_D1	d_b_transfer1
B_transfer_D2	d_RD2, m_res, e_res	SelB_D2	d_b_transfer2
ALU_A	e_RD1, WD, m_res	SelALU_A	e_A
ALU_B	e_RD2, WD, m_res	SelALU_B	e_B
DM_WD	m_RD2, WD	SelDM	M_WD_f
NPC_ra	D_V1_f, E_PC8, M_PC8	SelJr	ra

从上表可以看出，W级中的数据没有转发到D级，原因是我们在GRF内实现了内部转发机制，将GRF输入端的数据（还未写入）及时反映到RD1或这RD2，判断条件为 $A3 == A2$ 或者 $A3 == A1$ 。

此时为了生成HMUX的选择信号，我们需要向HCU（冒险控制器）输入“A”数据，然后进行选择信号的计算，执行转发的条件为——

- 前位点的读取寄存器地址和某转发输入来源的写入寄存器地址相等且不为 0
- 写使能信号有效

转发的构造

首先，我们假设所有的数据冒险均可通过转发解决。也就是说，当某一指令前进到必须使用某一寄存器的值的流水阶段时，这个寄存器的值一定已经产生，并存储于后续某个流水线寄存器中。

我们接下来分析需要转发的位点。当某一部件需要使用 GPR（General Purpose Register）中的值时，如果此时这个值存在于后续某个流水线寄存器中，而还没来得及写入 GPR，我们就需要通过转发（旁路）机制将这个值从流水线寄存器中送到该部件的输入处。

根据我们对数据通路的分析，这样的位点有：

1. D 级比较器的两个输入（含 NPC 逻辑中寄存器值的输入）；
2. E 级 ALU 的两个输入；
3. M 级 DM 的输入。

为了实现转发机制，我们对这些输入前加上一个 MUX。这些 MUX 的默认输入来源是上一级中已经转发过的数据。（Thinking 1：如果不采用已经转发过的数据，而采用上一级中的原始数据，会出现怎样的问题？试列举指令序列说明这个问题。）下面，我们继续分析这些 MUX 的其他输入来源和选择信号的生成。

GPR 是一个特殊的部件，它既可以视为 D 级的一个部件，也可以视为 W 级之后的流水线寄存器。基于这一特性，我们将对 GPR 采用内部转发机制。也就是说，当前 GPR 被写入的值会即时反馈到读取端上。（Thinking 2：我们为什么要对 GPR 采用内部转发机制？如果不采用内部转发机制，我们要怎样才能解决这种情况下的转发需求呢？）

在对 GPR 采取内部转发机制后，这些 MUX 的其他输入来源就是这些 MUX 之后所有流水线寄存器中对 GPR 写入的、且对当前 MUX 的默认输入不可见的输入数据。具体来说，D 级 MUX 的其他输入来源是 D/E 和 E/M 级流水线寄存器中对 GPR 写入的数据。由于 M/W 级流水线寄存器中对 GPR 写入的数据可以通过 GPR 的内部转发机制而对 D 级 MUX 的默认输入可见，因此无需进行转发。对于其他流水级的转发 MUX，输入来源可以类比得出。

选择信号的生成规则是：只要当前位点的读取寄存器地址和某转发输入来源的写入寄存器地址相等且不为 0（Thinking 3：为什么 0 号寄存器需要特殊处理？），就选择该转发输入来源；在有多个转发输入来源都满足条件时，最新产生的数据优先级最高。（Thinking 4：什么是“最新产生的数据”？）为了获取生成选择信号所需的信息，我们需要对指令的读取寄存器和写入寄存器在 D 级进行译码并流水（指令的“A 信息”）。

如果同学们真正理解了上述构造规则，大家会发现：转发机制核心逻辑的构造可以在短至 5 行代码内完成。

暂停 (stall)

接下来，我们来处理通过转发不能处理的数据冒险。在这种情况下，新的数据还未来得及产生。我们只能暂停流水线，等待新的数据产生。为了方便处理，我们仅仅为 D 级的指令进行暂停处理。

我们把 Tuse 和 Tnew 作为暂停的判断依据——

- Tuse：指令进入 D 级后，其后的某个功能部件再经过多少时钟周期就必须要使用寄存器值。对于有两个操作数的指令，其每个操作数的 Tuse 值可能不等（如 store 型指令 rs、rt 的 Tuse 分别为 1 和 2）。
- Tnew：位于 E 级及其后各级的指令，再经过多少周期就能够产生要写入寄存器的结果。在我们目前的 CPU 中，W 级的指令 Tnew 恒为 0；对于同一条指令， $Tnew@M = \max(Tnew@E - 1, 0)$ 、

在这一阶段，我们找到 D 级生成的 Tuse_rs 和 Tuse_rt 和在 E、M、W 级寄存器中流水的 Tnew_D，Tnew_M，Tnew_W，如下表所示

- Tuse 表和计算表达式

指令类型	Tuse_rs	Tuse_rt
calc_R	1	1
calc_L	1	X
shift	X	1
shiftr	1	1
load	1	X
store	1	2
md	1	1
mt	1	X
mf	X	X
branch	0	0
j / jr	X	X
jal / jalr	0	X
lui	X	X

- Tnew表和计算表达式

指令类型	Tnew_D	Tnew_E	Tnew_M	Tnew_W
calc_R	2	1	0	0
calc_L	2	1	0	0
shift	2	1	0	0
shiftr	2	1	0	0
load	3	2	1	0
store	X	X	X	X
md	X	X	X	X
mt	X	X	X	X
mf	2	1	0	0
branch	X	X	X	X
jal / jalr	0	0	0	0
j / jr	X	X	X	X
lui	1	0	0	0

然后我们Tnew和Tuse传入HCU（冒险控制器中），然后进行stall信号的计算。如果满足以下条件则stall有效——

- $T_{new} > T_{use}$
- 前位点的读取寄存器地址和某转发输入来源的写入寄存器地址相等且不为 0
- 写使能信号有效
- 当 E 级延迟槽在进行运算 ($start \mid busy$) 时, D 级为 md、mt、mf 指令
- 阻塞的构造 (D 级)

那么, 我们什么时候需要在 D 级暂停呢? 根据 T_{use} 和 T_{new} 所提供的信息, 我们容易得出: 当 D 级指令读取寄存器的地址与 E 级或 M 级的指令写入寄存器的地址相等且不为 0, 且 D 级指令的 T_{use} 小于对应 E 级或 M 级指令的 T_{new} 时, 我们就需要在 D 级暂停指令。在其他情况下, 数据冒险均可通过转发机制解决。

为了获取暂停机制所需的信息, 我们还需要对指令的 T_{use} 和 T_{new} 信息在 D 级进行译码, 并将 T_{new} 信息流水 (指令的“T 信息”)。

将指令暂停在 D 级时, 我们需要进行如下操作:

- 冻结 PC 的值
- 冻结 F/D 级流水线寄存器的值
- 将 D/E 级流水线寄存器清零 (这等价于插入了一个 nop 指令)

如此, 我们就完成了暂停机制的构建。

(四) .需求时间——供给时间模型

- **T_{use}** (对于数据需求): 这条指令位于 D 级的时候, 再经过多少个时钟周期就必须使用相应的数据。

例如, 对于 BEQ 指令, 立刻就要使用数据, 所以 $T_{use}=0$ 。

对于 addu 指令, 等待下一个时钟周期它进入 EX 级才要使用数据, 所以 $T_{use}=1$ 。

而对于 sw 指令, 在 EX 级它需要 GPR[rs] 的数据来计算地址, 在 MEM 级需要 GPR[rt] 来存入值, 所以对于 rs 数据, 它的 $T_{use_rs}=1$, 对于 rt 数据, 它的 $T_{use_rt}=2$ 。

在 P5 课下要求的指令集的条件下, T_{use} 值有两个特点:

- 特点 1: 是一个定值, 每个指令的 T_{use} 是一定的
- 特点 2: 一个指令可以有两个 T_{use} 值
- **T_{new}** (对于数据产出): 位于某个流水级的某个指令, 它经过多少个时钟周期可以算出结果并且存储到流水级寄存器里。

例如, 对于 addu 指令, 当它处于 EX 级, 此时结果还没有存储到流水级寄存器里, 所以此时它的 $T_{new}=1$, 而当它处于 MEM 或者 WB 级, 此时结果已经写入了流水级寄存器, 所以此时 $T_{new}=0$ 。

在 P5 课下要求的指令集的条件下, T_{new} 值有两个特点:

- 特点 1: 是一个动态值, 每个指令处于流水线不同阶段有不同的 T_{new} 值
- 特点 2: 一个指令在一个时刻只会有一个 T_{new} 值 (一个指令只有一个结果)
- 用这两个定义来描述数据冒险:

1. $T_{new}=0$ ，说明结果已经算出，如果指令处于 WB 级，则可以通过寄存器的内部转发设计解决，不需要任何操作。如果指令不处于 WB 级，则可以通过转发结果来解决。
2. $T_{new} \leq T_{use}$ ，说明需要的数据可以及时算出，可以通过转发结果来解决。
3. $T_{new} > T_{use}$ ，说明需要的数据不能及时算出，必须暂停流水线解决。

```
1 assign stall_rs = (D_A1!= 0)&&((D_Tuse_rs<E_Tnew)&&(D_A1 == E_A3)&&E_wgrf||
2               (D_Tuse_rs<M_Tnew)&&(D_A1 == M_A3)&&M_wgrf||
3               (D_Tuse_rs<W_Tnew)&&(D_A1 == W_A3)&&W_wgrf);
4 //the pre is the condition
5 assign stall_rt = (D_A2!= 0)&&((D_Tuse_rt<E_Tnew)&&(D_A2 == E_A3)&&E_wgrf||
6               (D_Tuse_rt<M_Tnew)&&(D_A2 == M_A3)&&M_wgrf||
7               (D_Tuse_rt<W_Tnew)&&(D_A2 == W_A3)&&W_wgrf);
8
9 assign stall_md=(start||busy)&&(MDU_en);
10
11 assign stall_eret=D_eret&&((E_mtc0&(E_A3==5'd14))||(M_mtc0&&(M_A3==5'd14)));
12 assign stall = (stall_rs||stall_rt||stall_md||stall_eret)&&(~Is_nop);
```

真值表

端口	addu	subu	ori	lw	sw	lui	beq
op	000000	000000	001101	100011	101011	001111	000100
func	100001	100011					
AluOp	0000001	0000010	0001000	0000000	0000000	0000000	0000000
WeGrf	1	1	1	1	0	1	0
WeDm	0	0	0	0	1	0	0
branch	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0010
AluSrc1	0001	0001	0001	0001	0001	0001	0001
AluSrc2	0001	0001	0010	0010	0010	0001	0001
WhichtoReg	0001	0001	0001	0010	0001	0100	0001
RegDst	0001	0001	0010	0010	0010	0010	1010
SignExt	0	0	0	1	1	0	1
端口	andi	jal	j	jr	sll	add	sub
op	001100	000011	000010	000000	000000	000000	000000
func				001000	000000	100000	100010
AluOp	0000100	0000000	0000000	0000000	0010000	0000000	0000001
WeGrf	1	1	0	0	1	1	1
WeDm	0	0	0	0	0	0	0
branch	0001	0100	0100	1000	0001	0001	0001
AluSrc1	0001	0001	0001	0001	0010	0001	0001
AluSrc2	0010	0001	0001	0001	0100	0001	0001
WhichtoReg	0001	1000	0001	0001	0001	0001	0001
RegDst	0010	0100	0001	0001	0001	0001	0001
SignExt	1	0	0	0	0	0	0

桥和计数器

1.Bridge

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	Address_in	32	写入/读取的外设单元的地址	前一级相同信号
I	WD_in	32	写入外设单元的数据	前一级相同信号
I	byteen	4	写入外设单元的使能	前一级相同信号
I	DM_RD	32	DM读取值的输入	前一级相同信号
I	T0_RD	32	Timer1读取值的输入	前一级相同信号
I	T1_RD	32	Timer0读取值的输入	前一级相同信号
O	DM_WE	4	DM写入使能	
O	T0_WE	1	Timer1写入使能	
O	T1_WE	1	Timer2写入使能	
O	Address_out	32	写入/读取的外设单元的地址	
O	WD_out	32	写入外设单元的数据	
O	RD_out	32	外设单元的读取值输出	

2.TC

- 端口定义

方向	信号名	位宽	描述	输入来源
I	clk	1	时钟信号	前一级相同信号
I	reset	1	同步复位信号	前一级相同信号
I	Addr	30	Timer写入地址	前一级相同信号
I	WE	1	Timer写入使能	前一级相同信号
I	Din	32	Timer写入数据	前一级相同信号
O	D_out	32	Timer读取数据	
O	IRQ	1	中断请求	

重要机制实现方法

CP0响应机制

CP0是检测异常和中断的重要部件，异常和中断通过以下接口传入——

- **中断信息**通过 **HWInt[7:2]** 接口进入，其中HWInt[2]连接Timer0的终端请求，HWInt[3]连接Timer1的终端请求，HWInt[4]连接外部的中断请求。
- **异常信息**通过**ExcCode_in**和**BD_in**两个接口传入，ExcCode_in传入的是异常代码（ADEL，ADES，RI，OV），BD_in传入的是延迟槽指令标志（有效则表示当前指令为延迟槽指令）。

检测到中断或者异常时，CP0会进行判断并响应，决定是否将req(**CP0向CPU发出的中断请求**)置1。判断逻辑如下——

```

1 wire inter_req = (!HWInt & IM)) & IE & (!EXL); //中断有效判断
2 wire exc_req   = (ExcCode_in != 5'd0) & (!EXL); //异常有效判断
3 assign req      = inter_req | exc_req; //

```

当req有效，CP0还需要完成以下任务——

- EXL置1
- 将M级PC存入EPC（延迟槽指令中存入EPC-4）
- 如果当前响应中断，ExcCode寄存器写入0；若响应异常，ExcCode寄存器写入外部传入的异常代码ExcCode_in
- BD寄存器写入外部传入的BD_in信号
- 此外，无论是否发出中断请求，在每一周期均需要将HWInt[6:2]写入Cause寄存器中的IP域

系统桥设计

系统桥其实是充当一个“交换机”的角色，将CPU传来的地址写入相应的外设（DM、Timer0、Timer1），只需要组合逻辑便可实现。

异常识别

P7中我们考虑的异常情况有以下几种——

- F级异常：
 - PC地址没有字对齐（AdEL）
 - PC地址超过0x3000 ~ 0x6ffc（AdEL）
- D级异常：
 - 未知的指令码（RI）
- E级异常：
 - addi、add、sub计算溢出（Ov）
 - load类指令计算地址时加法溢出（AdEL）
 - store类指令计算地址时加法溢出（AdES）
- M级异常：
 - lw取数地址未4字节对齐（AdEL）
 - lh、lhu取数地址未与2字节对齐（AdEL）
 - lh、lhu、lb、lbu取Timer寄存器的值（AdEL）
 - load型指令取数地址超出DM、Timer0、Timer1的范围（AdEL）
 - sw存数地址未4字节对齐（AdES）
 - sh存数地址未2字节对齐（AdES）
 - sh、sb存Timer寄存器的值（AdES）
 - sw向计时器的Count寄存器存值（AdES）
 - store型指令存数地址超出DM、Timer0、Timer1的范围（AdES）

针对以上列出的异常情况，我们在每一个流水级对异常进行检测。由于教程提出了以下要求——

- 发生取指异常后视为nop直至提交到CP0。
- 发生RI异常后视为nop直至提交到CP0。
- load与store类算址溢出按照AdEL与AdES处理。

因此不会出现一个指令在多级出现异常的情况。如果某个流水级出现了新的异常，我们将这个异常流水到下一级即可，而不是流水上一级传来的异常；如果这个流水级没有出现新的异常，则将上一级传来的异常继续流水给下一级即可。

P8工程模块

fpga_top (顶层模块)

该模块替代P7中的mips模块，增加了和外设（数码管、LED等等）通信的IO接口。

信号名	方向	位宽	描述
clk_in	I	1	时钟信号
sys_rstn	I	1	低电平同步复位信号
dip_swthc0	I	8	第0组拨码开关控制信号
dip_swthc1	I	8	第1组拨码开关控制信号
dip_swthc2	I	8	第2组拨码开关控制信号
dip_swthc3	I	8	第3组拨码开关控制信号
dip_swthc4	I	8	第4组拨码开关控制信号
dip_swthc5	I	8	第5组拨码开关控制信号
dip_swthc6	I	8	第6组拨码开关控制信号
dip_switch7	I	8	第7组拨码开关控制信号
user_key	I	8	用户按键开关控制信号
led_light	O	31	LED灯控制信号
digital_tube2	O	8	第2组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel2	O	1	第2组四段数码管片选信号
digital_tube1	O	8	第1组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel1	O	3	第1组四段数码管片选信号
digital_tube0	O	8	第0组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel0	O	3	第0组四段数码管片选信号
uart_rxd	I	1	UART接收信号
uart_txd	O	1	UART发送信号

Bridge (系统桥)

信号名	方向	位宽	描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	高电平同步复位信号
A_in	I	32	写入/读取的外设单元的地址
WD_in	I	32	写入外设单元的数据
byteen	I	4	写入外设单元的使能
DM_RD	I	32	DM读取值的输入
Timer_RD	I	32	Timer读取值的输入
UART_RD	I	32	UART读取值的输入
Tube_RD	I	32	Tube读取值的输入
GPIO_RD	I	32	GPIO读取值的输入
A_out	O	32	写入/读取的外设单元的地址
WD_out	O	32	写入外设单元的数据
RD_out	O	32	外设单元的读取值输出
DM_WE	O	4	DM写入使能
Timer_WE	O	1	Timer写入使能
UART_WE	O	1	UART写入使能
Tube_WE	O	4	Tube写入使能
GPIO_WE	O	4	GPIO写入使能
UART_STB	O	1	UART片选信号

Tube（数码管驱动模块）

信号名	方向	位宽	描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	高电平同步复位信号
A	I	32	读/写数码管的地址
WD	I	32	写入数码管的数据
WE	I	1	数码管写入使能
RD	I	32	数码管读取数据
digital_tube2	O	8	第2组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel2	O	1	第2组四段数码管片选信号
digital_tube1	O	8	第1组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel1	O	3	第1组四段数码管片选信号
digital_tube0	O	8	第0组四段数码管驱动信号
digital_tube_sel0	O	3	第0组四段数码管片选信号

GPIO（通用IO驱动模块）

该模块位于CPU模块中，主要用于获取外部中断信息和内部异常信息，进行判断后输出异常/中断请求。同时该模块中设有四个寄存器——SR，Cause，EPC和PRIP。

信号名	方向	位宽	描述
clk	I	1	时钟信号
reset	I	1	复位信号
A	I	32	读GPIO的地址
WD	I	32	写入GPIO的数据
WE	I	1	GPIO写入使能
dip_swthc0	I	8	第0组拨码开关控制信号
dip_swthc1	I	8	第1组拨码开关控制信号
dip_swthc2	I	8	第2组拨码开关控制信号
dip_swthc3	I	8	第3组拨码开关控制信号
dip_swthc4	I	8	第4组拨码开关控制信号
dip_swthc5	I	8	第5组拨码开关控制信号
dip_swthc6	I	8	第6组拨码开关控制信号
dip_switch7	I	8	第7组拨码开关控制信号
user_key	I	8	用户按键开关控制信号
RD	O	8	GPIO的读取数据
led_light	O	32	LED灯控制信号

UART模块

该模块为系统桥，实际上是区分地址的组合逻辑模块，用于CPU和DM、Timer1、Timer0之间的的数据交换。

信号名	方向	位宽	描述
CLK_I	I	1	时钟信号
RST_I	I	1	高电平同步复位信号
ADD_I	I	3 ([4:2])	读/写UART的地址
WE_I	I	1	UART写使能信号（和CPU交互）
DAT_I	I	32	UART写入数据（和CPU交互）
STB_I	I	1	UART片选信号输入
RxD	I	1	UART接收数据（和外设交互）
DAT_O	O	32	UART读取数据（和CPU交互）
ACK_O	O	1	UART片选信号输出
TxD	O	1	UART发送数据（和外设交互）
inter	O	1	中断请求信号

IP Core 的使用和相关调整

因为在P8实验中，为了使得我们的微系统是“可综合的”，我们需要将用常规方法描述的DM和IM删去，同时用FPGA内封装好的特殊功能部件——“块存储器”（“IP核”的一种）来替换。我们在ISE中生成后，直接在我们的微系统中调用即可。调用模板如

```
1  IM u_IM(//input
2      .clk_a      ( clk_in                ), // input clk_a
3      .addra      ( IM_A                  [11:0] ), // input [11 : 0]
4      addra
5      //output
6      .douta      ( IM_RD                  [31:0] ) // output [31 :
7      0] douta
8      );
9
10 DM u_DM (//input
11     .clk_a      ( clk_in                ), // input clk_a
12     .wea        ( Bridge_DM_WE          [3:0] ), // input [3 : 0]
13     wea
14     .addra      ( DM_A                  [11:0] ), // input [11 : 0]
15     addra
16     .dina       ( Bridge_RD_out          [31:0] ), // input [31 : 0]
17     dina
18     //output
19     .douta      ( DM_RD                  [31:0] ) // output [31 :
20     0] douta
21     );
```

与我们之前使用的IM和DM不同，P8中使用的块存储器是“同步读出”，这种行为差异造成了数据读出的时机不同，为了适应这一变化，需要对流水线的结构作出一定的修改。笔者采用的是修改流水寄存器的方法，即短接法。教程中的描述为——

修改流水级寄存器。由于 Block RAM/ROM 的读端口可以抽象成组合逻辑与寄存器的连接，而 P6/P7 的流水线则是将组合逻辑读出的值输入 M/W 级流水寄存器；因此若将 M/W 级流水寄存器中的流水m_data_rdata的寄存器短接，就等价于将 Block RAM 读出端的"寄存器"移到了 M/W 流水寄存器上。这样修改后，流水线的结构与修改前几乎是相同的。

此外，我们该需要对D级流水寄存器和Bridge进行相应调整

- **D级寄存器的调整：**为保证D 级发生阻塞时，指令被正确地 stall 在 D 级，我们需要D级流水寄存器中增加一个临时寄存器来存储**上一次在D级的instruction**。然后再通过一个选择信号来选择当前进入D级的instruction是**IM同步读出的instrcutuion**还是**临时寄存器中的instruction**。清空延迟槽时将**D级instruction置0**的操作也类似。

```
1 //D级流水寄存器
2     reg      stall_tag;
3     reg      clr_tag;
4     reg [31:0] last_instr_reg;
5
6     assign D_instr = clr_tag ? 32'd0 :
7                     stall_tag ? last_instr_reg :
8                             F_instr;
9
10
11     always @(posedge clk) begin
12         if(reset)begin
13             last_instr_reg <= 0;
14             stall_tag      <= 0;
15             clr_tag        <= 0;
16         end
17         else begin
18             last_instr_reg <= D_instr;
19             stall_tag      <= (~en) ? 1'b1 : 1'b0;
20             clr_tag        <= (reset | req | BD_clr) ? 1'b1 : 1'b0;
21         end
22     end
```

- **Bridge的调整：**由于Bridge沟通的外设既有同步读的DM，也有异步读的Timer，Tube，UART，GPIO等设备，这样在Bridge向CPU传数据的时候会产生冲突。因此笔者将他们的读方式统一成“同步读”，方法是——在Bridge为每一个外设设置一个数据寄存器（DM除外），每个时钟上升沿更新**从这些外设中异步读出的值**。此外，我们还需要将**被访问的外设的地址**存进一个临时寄存器，每次根据这个**临时寄存器**的地址从若干**数据寄存器**中选择相应的值，返回到CPU中。

```
1 //read
2     reg [31:0] Timer_RD_reg;
3     reg [31:0] UART_RD_reg;
4     reg [31:0] Tube_RD_reg;
5     reg [31:0] GPIO_RD_reg;
6     reg [31:0] A_reg;
7
8     always @(posedge clk) begin
9         if(reset) begin
10             Timer_RD_reg <= 0;
11             UART_RD_reg <= 0;
12             Tube_RD_reg <= 0;
13             GPIO_RD_reg <= 0;
14             A_reg <= 0;
```

```

15     end
16     else begin
17         Timer_RD_reg <= Timer_RD;
18         UART_RD_reg <= UART_RD;
19         Tube_RD_reg <= Tube_RD;
20         GPIO_RD_reg <= GPIO_RD;
21         A_reg <= A_in;
22     end
23 end
24
25 assign RD_out = (A_reg >= 32'h0    && A_reg <= 32'h2fff) ? DM_RD :
26                (A_reg >= 32'h7f00 && A_reg <= 32'h7f0b) ?
Timer_RD_reg :
27                (A_reg >= 32'h7f20 && A_reg <= 32'h7f3b) ?
UART_RD_reg :
28                (A_reg >= 32'h7f40 && A_reg <= 32'h7f47) ?
Tube_RD_reg :
29                (A_reg >= 32'h7f50 && A_reg <= 32'h7f5b || A_reg >=
32'h7f60 && A_reg <= 32'h7f63) ? GPIO_RD_reg : 32'd0;

```

数码管驱动设计


数码管驱动中有两个寄存器，和对其他外设的操作一样，我们需要实现CPU对寄存器的读写。代码比较简单，如下所示

```

1  reg [15:0] tube_0_data;
2  reg [15:0] tube_1_data;
3  reg [3:0]  tube_2_data;
4
5  //read
6  assign RD = (A >= 32'h7f40 && A <= 32'h7f43) ? {tube_1_data,
tube_0_data} :
7             (A >= 32'h7f44 && A <= 32'h7f47) ? {28'd0, tube_2_data}
8             :
9             32'd0;
10
11 //write
12 always @(posedge clk) begin
13     if(reset)begin
14         tube_0_data <= 0;
15         tube_1_data <= 0;
16         tube_2_data <= 0;
17     end
18     else if(! WE) begin
19         if(A >= 32'h7f40 && A <= 32'h7f43) begin
20             if(WE[0]) tube_0_data[7:0]  <= WD[7:0];
21             if(WE[1]) tube_0_data[15:8] <= WD[15:8];
22             if(WE[2]) tube_1_data[7:0]  <= WD[23:16];
23             if(WE[3]) tube_1_data[15:8] <= WD[31:24];
24         end
25         else if(A >= 32'h7f44 && A <= 32'h7f47) begin
26             if(WE[0]) tube_2_data <= WD[3:0];
27         end
28     end
29 end

```

 在数码管驱动设计中，我们不仅要能够向驱动中的寄存器读写数据，还要根据驱动内部寄存器的值向真正的数码管传递对应的电平信号，来控制数码管的亮灭。四段数码管为一组，每组数码管由一个驱动信号、一个片选信号控制。原理如下



一段数码管显示的16进制数与控制信号的关系如下表所示(注意：实验中采用的是共阳极数码管，低电平时亮，高电平时灭)

数码管显示的16进制数	数码管控制信号{DP,G,F,E,D,C,B,A}
0	0xC0
1	0xF9
2	0xA4
3	0xB0
4	0x99
5	0x92
6	0x82
7	0xF8
8	0x80
9	0x90
A	0x88
B	0x83
C	0xC6
D	0xA1
E	0x86
F	0x8E

为实现该功能，笔者设计了单独的模块 Monitor 来对一组数码管的亮灭进行控制，直接在 Tube 模块中调用即可。

```

1  module Moniter(
2      input          clk,
3      input          reset,
4      input          [15:0] tube_data,
5
6      output         [7:0] tube_disp,
7      output         [3:0] sel
8  );
9
10     reg            [31:0] cnt;
11     reg            [3:0] sel_reg;
12     reg            reset_tag;
13
14     wire A, B, C, D, E, F, G, DP;
15
16     wire [3:0] sel_data = (sel == 4'b0001) ? tube_data[3:0] :
17                           (sel == 4'b0010) ? tube_data[7:4] :
18                           (sel == 4'b0100) ? tube_data[11:8] :
19                           tube_data[15:12];
20
21     assign sel = reset_tag ? 4'b1111 : sel_reg;
22
23     assign tube_disp = reset_tag ? 8'b1111_1110 : {DP, A, B, C, D, E, F,
24 G};
25
26     assign {DP, G, F, E, D, C, B, A} = (sel_data == 4'h0) ? 8'hc0 :
27                                         (sel_data == 4'h1) ? 8'hf9 :
28                                         (sel_data == 4'h2) ? 8'ha4 :
29                                         (sel_data == 4'h3) ? 8'hb0 :
30                                         (sel_data == 4'h4) ? 8'h99 :
31                                         (sel_data == 4'h5) ? 8'h92 :
32                                         (sel_data == 4'h6) ? 8'h82 :
33                                         (sel_data == 4'h7) ? 8'hf8 :
34                                         (sel_data == 4'h8) ? 8'h80 :
35                                         (sel_data == 4'h9) ? 8'h90 :
36                                         (sel_data == 4'ha) ? 8'h88 :
37                                         (sel_data == 4'hb) ? 8'h83 :
38                                         (sel_data == 4'hc) ? 8'hc6 :
39                                         (sel_data == 4'hd) ? 8'ha1 :
40                                         (sel_data == 4'he) ? 8'h86 :
41                                         8'h8e ;
42
43     //reset_reg fsm
44     always @(posedge clk) begin
45         if(reset) reset_tag <= 1;
46         else      reset_tag <= 0;
47     end
48
49     //sel_reg fsm
50     always @(posedge clk) begin
51         if(reset) sel_reg <= 4'b0001;
52         else if(cnt == `MAX - 32'd1) begin
53             sel_reg <= {sel_reg[2:0], sel_reg[3]};
54         end
55     end
56

```

```

57     //cnt fsm
58     always @(posedge clk) begin
59         if(reset) cnt <= 32'd0;
60         else begin
61             if(cnt == `MAX - 32'd1) cnt <= 32'd0;
62             else cnt <= cnt + 32'd1;
63         end
64     end
65
66
67
68 endmodule

```

通用IO驱动设计

通用IO包括三部分——**64 位用户输入微动开关**、**8 个通用按键开关和LED**、**LED**。前两个是输入设备，只有LED是输出设备。

- 对于输入设备（**64 位用户输入微动开关**、**8 个通用按键开关**）而言，外部传来的数据只有在**CPU读取该设备数据的时候才是有效的**，也就是说，在CPU读其他外设时，无论该输入设备输入什么值，都是无效值，也就没有必要用寄存器将外界读取的值存储下来，只需要将输入设备的引脚直接连接到控制模块的读数据端口，使 CPU 将它们当作一个只读的寄存器。
- 对于输出设备（**LED**）而言，每次CPU写进设备驱动的数据都应该保存下来，这样才能保证CPU读写其他外设时，该驱动仍然向**真正的输出外设**稳定地输出数据。

整体写法也比较简单，如下所示——

```

1  reg [31:0] led_reg;
2
3  //led display
4  assign led_light = ~led_reg;
5
6
7  //read
8  assign RD = (A >= 32'h7f50 && A <= 32'h7f53) ? ~{dip_switch3,
dip_switch2, dip_switch1, dip_switch0} :
9      (A >= 32'h7f54 && A <= 32'h7f57) ? ~{dip_switch7,
dip_switch6, dip_switch5, dip_switch4} :
10     (A >= 32'h7f58 && A <= 32'h7f5b) ? {24'd0, ~user_key} :
11     (A >= 32'h7f60 && A <= 32'h7f63) ? {led_reg} : 32'd0;
12
13 //write
14 always @(posedge clk) begin
15     if(reset) led_reg <= 32'hffff_ffff;
16     else if(| WE) begin
17         if(WE[0]) led_reg[7:0]    <= WD[7:0];
18         if(WE[1]) led_reg[15:8]   <= WD[15:8];
19         if(WE[2]) led_reg[23:16]  <= WD[23:16];
20         if(WE[3]) led_reg[31:24]  <= WD[31:24];
21     end
22 end

```

UART的修改

为了实现UART中断功能，即**接收到一次完整的数据后向CPU产生中断信号，CPU对其进行响应**，我们需要对UART进行一定的修改。其实也比较简单，仔细阅读高老板的代码后就知道，只需要两行代码即可实现。

```
1 output inter;
2 assign inter = rs;
```

实现串口通信的mips代码也比较简单

```
1 .text
2 li $s0, 0x7f20
3 li $s1, 0xffff1
4 mtc0 $s1, $12
5
6 loop:
7 beq $0, $0, loop
8 nop
9
10 .ktext 0x4180
11 lw $k0, 0($s0)
12 sw $k0, 0($s0)
13 eret
```

- Warning:一定要修改UART的头文件中有关时钟频率的宏定义（根据教程来，一般是将时钟频率改为50MHz）！否则会导致波特率不匹配！

二、MIPS软件代码

```
1 .text
2 #interrupt enable
3 ori $at, 0xffff1
4 mtc0 $at, $12
5 #Address
6 li $s0, 0x7f00 #counter
7 li $s1, 0x7f30 #UART
8 li $s2, 0x7f50 #TUBE
9 li $s3, 0x7f60 #SWITCH
10 li $s4, 0x7f68 #KEY
11 li $s5, 0x7f70 #LED
12 #Constant
13 li $t8, 2604 #Baudbits
14 li $t7, 0xb #Timer_mode1
15 li $t6, 25000000 #per second
16 #li $t6, 25 #per second
17 #judge_Mode
18 FPGA_begin:
19 lw $t1, 0($s4)
20 move $t2, $t1
21 andi $t2, 0x0001
22 li $t3, 1 #counter_mode
23 beq $t2, $t3, Counter_Mode
24 nop
25 Calculate_Mode:
```

```

26     lw  $t1, 4($s3)
27     lw  $t2, 0($s3)
28     lbu $t0, 0($s4)
29     andi $t0, 0xfffc
30
31     switch:
32         op_1:
33         li  $t3, 4
34         bne $t0, $t3, op_2
35         nop
36         add $t4, $t1, $t2
37         j   switch_end
38         nop
39
40         op_2:
41         li  $t3, 8
42         bne $t0, $t3, op_3
43         nop
44         sub $t4, $t1, $t2
45         j   switch_end
46         nop
47
48         op_3:
49         li  $t3, 16
50         bne $t0, $t3, op_4
51         nop
52         mult $t1, $t2
53         mflo $t4
54         j   switch_end
55         nop
56
57         op_4:
58         li  $t3, 32
59         bne $t0, $t3, op_5
60         nop
61         div  $t1, $t2
62         mflo $t4
63         j   switch_end
64         nop
65
66         op_5:
67         li  $t3, 64
68         bne $t0, $t3, op_6
69         nop
70         and  $t4, $t1, $t2
71         j   switch_end
72         nop
73
74         op_6:
75         li  $t3, 128
76         bne $t0, $t3, switch_end
77         nop
78         or   $t4, $t1, $t2
79
80
81     switch_end:
82         jal Display_sel
83         nop

```

```

84         j    FPGA_begin
85         nop
86
87
88
89 Display_sel:
90     lw $t2,0($s4)
91     andi $t2,0x0002
92     li $t3,2 #counter_mode
93     beq $t2,$t3,UART_display
94     nop
95     sw $t4, 0($s2) #use $t4 to display
96     sw $t4, 0($s5)
97     jr $ra
98     nop
99     UART_display:
100    sw $t8,8($s1)
101    sw $t8,12($s1)
102    srl $t5,$t4,24
103    sb $t5,0($s1)
104    srl $t5,$t4,16
105    sb $t5,0($s1)
106    srl $t5,$t4,8
107    sb $t5,0($s1)
108    sb $t4,0($s1)
109    jr $ra
110    nop
111
112
113
114
115
116
117 Counter_Mode:
118 # t0 is input-value
119 # t1 is max-value
120 # t4 is value counter
121
122 #mode judge
123     lw $t3,0($s4)
124     andi $t2,$t3,0x0004
125     li $t5,4
126     beq $t5,$t2,in_order
127     nop
128
129 not_order:
130     sw $0,0($s0)
131     lw $t0, 0($s3)
132     li $t4,0
133     move $t1,$t0
134     sw $t6, 4($s0)
135     sw $t7, 0($s0)#model
136     j counter_loop1
137     nop
138
139 counter_loop1:
140     lw $t0, 0($s3)
141     jal Display_sel

```



```

142     nop
143     beq $t0, $t1, counter_loop1
144     nop
145     j FPGA_begin
146     nop
147
148
149
150 in_order:
151     sw $0,0($s0)
152     lw $t0, 0($s3)
153     move $t1,$t0
154     move $t4,$t0
155     sw $t6, 4($s0)
156     sw $t7, 0($s0)#model
157     j counter_loop2
158     nop
159
160 counter_loop2:
161     lw $t0, 0($s3)
162     jal Display_sel
163     nop
164     beq $t0, $t1, counter_loop2
165     nop
166     j FPGA_begin
167     nop
168
169 .ktext 0x4180
170 mfc0 $k0,$13
171 li $k1,0x400
172 beq $k0,$k1,timer_inter
173 nop
174 interrupt:
175     lw $k0, 0($s1)
176     sw $k0, 0($s1)
177     eret
178 timer_inter:
179     bne $t5,$t2,add_part
180     nop
181     sub_part:
182     beq $t4, $0, end
183     nop
184     addi $t4, $t4, -1
185     j end
186     nop
187     add_part:
188     beq $t4, $t0, end
189     nop
190     addi $t4, $t4, 1
191     end:
192     eret
193

```

三、规范化编码

1、命名风格

- 各级之间使用 流水级_instr_方向 的方式，来有效地对它们进行区分，如：

D/E 寄存器的输入端口就可以命名为 D_instr_i

- 在顶层模块中，我们需要实例化调用子模块，这个过程会产生很多负责接线的“中间变量”，推荐 流水级_wirename 的方式，并且将同级的信号尽可能都声明在一起。

2、模块逻辑排布（看图说话）

```

/***** Declarations *****/
// F
wire [31:0] F_Instr, F_npc, /*...*/;

// D
wire [31:0] D_Instr, D_pc, D_pc4, /*...*/;
wire [3:0] npc_sel, /*...*/;
// wire ...

// ...

/***** Stage_F *****/
pc PC(
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    // ...
);

npc NPC(
    .npc(F_npc),
    .npc_sel(npc_sel),
    // ...
);

// ...

/***** Stage_D *****/
grf GRF(
    // ...
);

// ...
```

3、常量、字面量与宏

对于指令不同的字段，直接定义 wire 型变量如 op、rs 映射到 instr 的对应位上，直观且简短。

对于控制器译出的信号，如果仅在一个模块内使用，可以使用 localparam 定义。但有很多信号需要被多个模块跨文件使用到（如 alu 的控制信号需要同时在控制器与 alu 出现），并且，我们需要为工程的扩展做好准备，因此更推荐编写一个单独的**宏定义文件（如下）**来供其他的模块用 `include 引用。

```

// constants.v

`define aluOr 4'd2
`define aluAnd 4'd3
`define aluNor 4'd6
`define aluXor 4'd7

// alu.v

`include "constants.v"

always @(*) begin
    case (alu_op)
        `aluOr:
            alu_out = alu_A | alu_B;
        `aluAnd:
            alu_out = alu_A & alu_B;
        `aluNor:
            alu_out = ~(alu_A | alu_B);
        `aluXor:
            alu_out = alu_A ^ alu_B;
    endcase
end

```

4、译码方式

- 集中式（正宗）：在 F/D 级进行译码，然后将控制信号流水传递。缺点是写起来复杂，除此以外全是优点。
- 分布式（偷鸡）：写一个 CU 部件负责所有的译码，每一级都用它进行译码。优点是写起来简单，除此以外全是缺点。

5、译码风格

- 指令驱动型：整体在一个 case 语句之下，通过判断指令的类型，来对所有的控制信号——进行赋值。这种方法便于指令的添加，不易遗漏控制信号，但是整体代码量会随指令数量增多而显著增大。

```

case(Instr[31:26])
    R: begin
        case(Instr[5:0])
            addu: begin
                grf_en = 1;
                dm_en = 0;
                alu_op = 0;
                npc_sel = 0;
                // ...
            end
            // ...
        endcase
    end
    // ...
endcase

```

- **控制信号驱动型**：为每个指令定义一个 wire 型变量，使用或运算描述组合逻辑，对每个控制信号进行单独处理。这种方法在指令数量较多时适用，且代码量易于压缩，缺陷是如错添或漏添了某条指令，很难锁定出现错误的位置。

```
wire R      = (op == 6'b000000);
wire addu   = R & (func == 6'b100001);
wire subu   = R & (func == 6'b100011);
// wire ...

assign grf_en = (addu | subu | /*...*/) ? 1'b1 : 1'b0;

// assign ...
```

自动化生成coe文件

当我们写完软件部分的代码时，需要将其转换成机器码，同时还需要根据coe文件格式进行一定处理——文件开头加相应前缀，每行机器码后面需要加逗号。如果手动进行修改的话费时费力，可以通过下面的python脚本自动生成coe文件。

```
1  import os
2
3
4  def run_mars():
5
6      os.chdir('D:\\coding_file\\study\\Lesson\\co_lesson\\lesson\\p8\\statistic'
7      )
8      os.system(
9          "java -jar Mars.jar nc db lg ex mc LargeText 100000 test.asm
10         >mips_out.txt")
11      os.system(
12          "java -jar Mars.jar nc a db mc CompactDataAtZero dump 0x00003000-
13          0x0000417c HexText ../mips/text.txt test.asm > mips_log.txt")
14      os.system(
15          "java -jar Mars.jar nc a db mc CompactDataAtZero dump 0x00004180-
16          0x00004f00 HexText ../mips/handler.txt test.asm > mips_log.txt")
17      with open("../mips/text.txt", "r") as text_file:
18          with open("../mips/handler.txt", "r") as handler_file:
19              with open("../mips/code.txt", "w") as code_file:
20                  for i in range(0x3000, 0x4180, 4):
21                      ret1 = text_file.readline()
22                      if (ret1):
23                          code_file.write(ret1)
24                      else:
25                          code_file.write("00000000\n")
26                      code_file.write(handler_file.read())
27
28  if __name__ == '__main__':
29      run_mars()
30      os.chdir('D:\\coding_file\\study\\Lesson\\co_lesson\\lesson\\p8\\mips')
31      with open("code.txt", "r") as f:
32          data = f.readlines()
33
34      for i in range(len(data)):
35          if i != len(data) - 1:
36              data[i] = data[i][:-1] + ",\n"
37          else:
```

```
34         data[i] = data[i][:-1] + ";\n"
35
36     with open("fpga.coe", "w") as f:
37
38         f.write("memory_initialization_radix=16;\nmemory_initialization_vector=\n")
39         f.writelines(data)
```